

L'intérieur d'une lampe de poche



1 : lampe

2 : pile

3 : élément conducteur (en laiton)

4 : idem 3

5 : interrupteur

Le plot et le culot de la lampe sont reliés aux bornes de la pile par les connecteurs 3 et 4. La pile peut être insérée indifféremment dans un sens ou dans l'autre